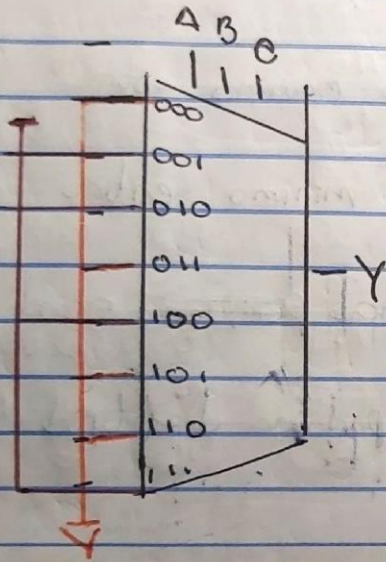


14-08-2020


# Lab 5

1)


8:1



4:1

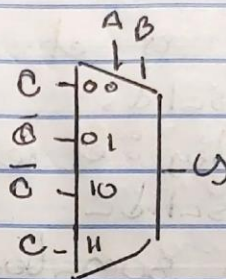


2:1

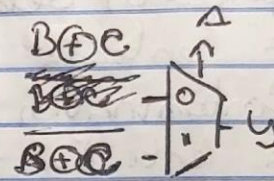


2)


8:1

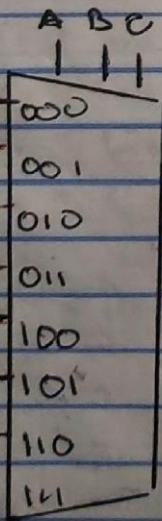

4:1


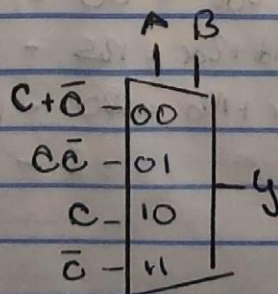





2:1


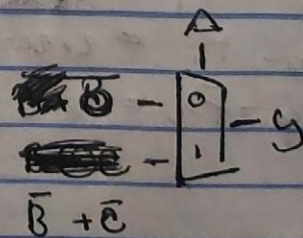



Ejercicio 1

## Ejercicio 2

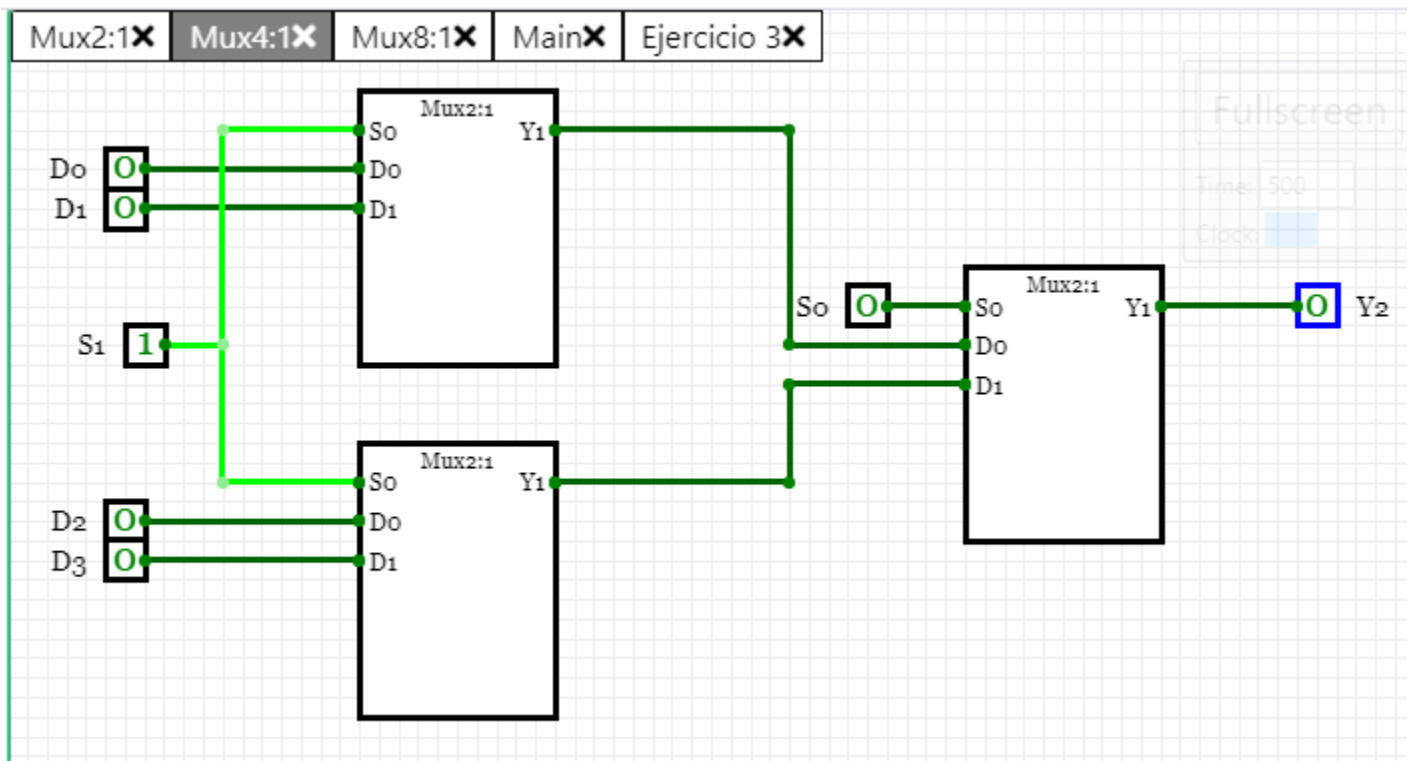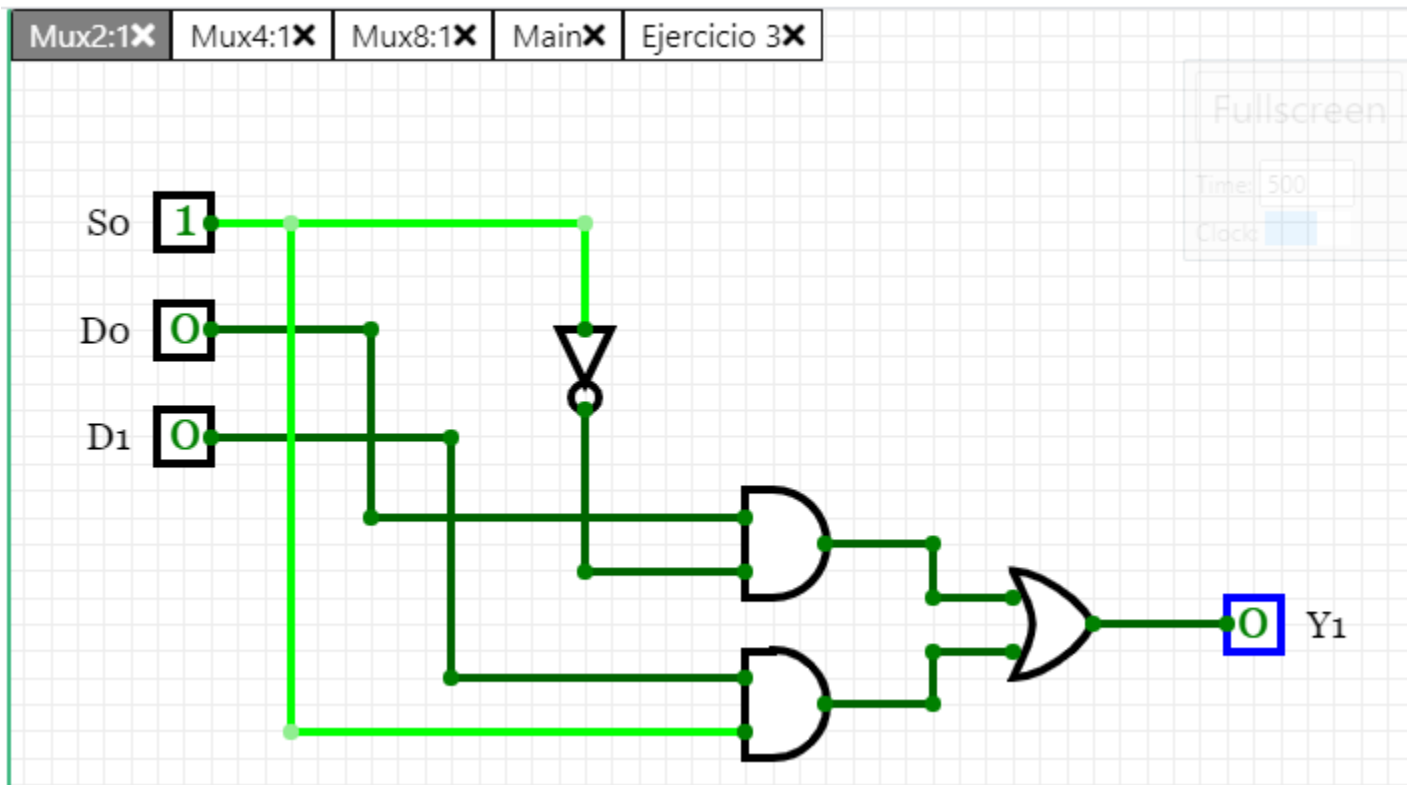


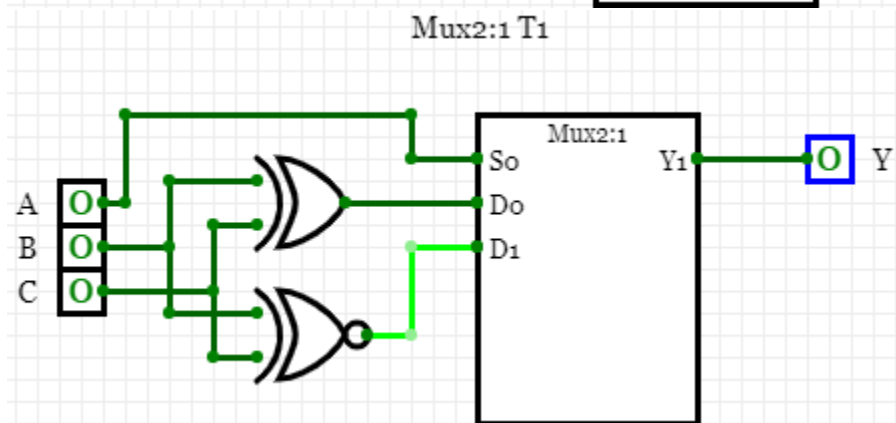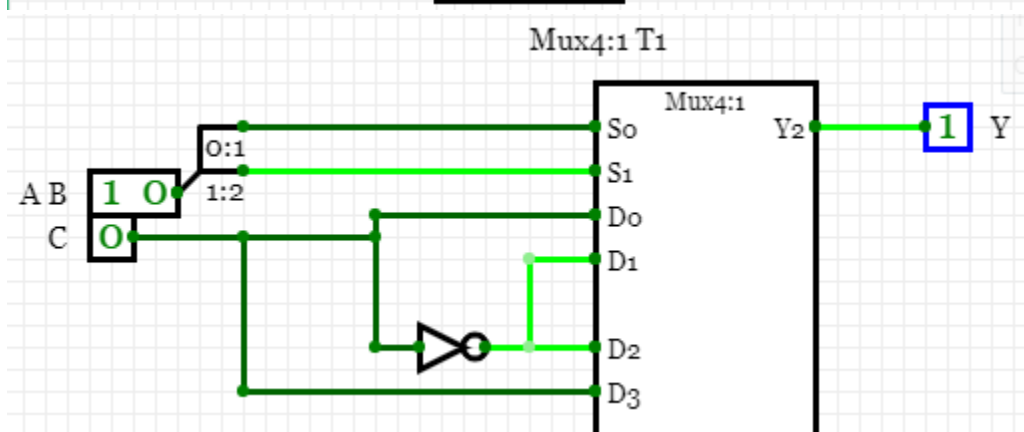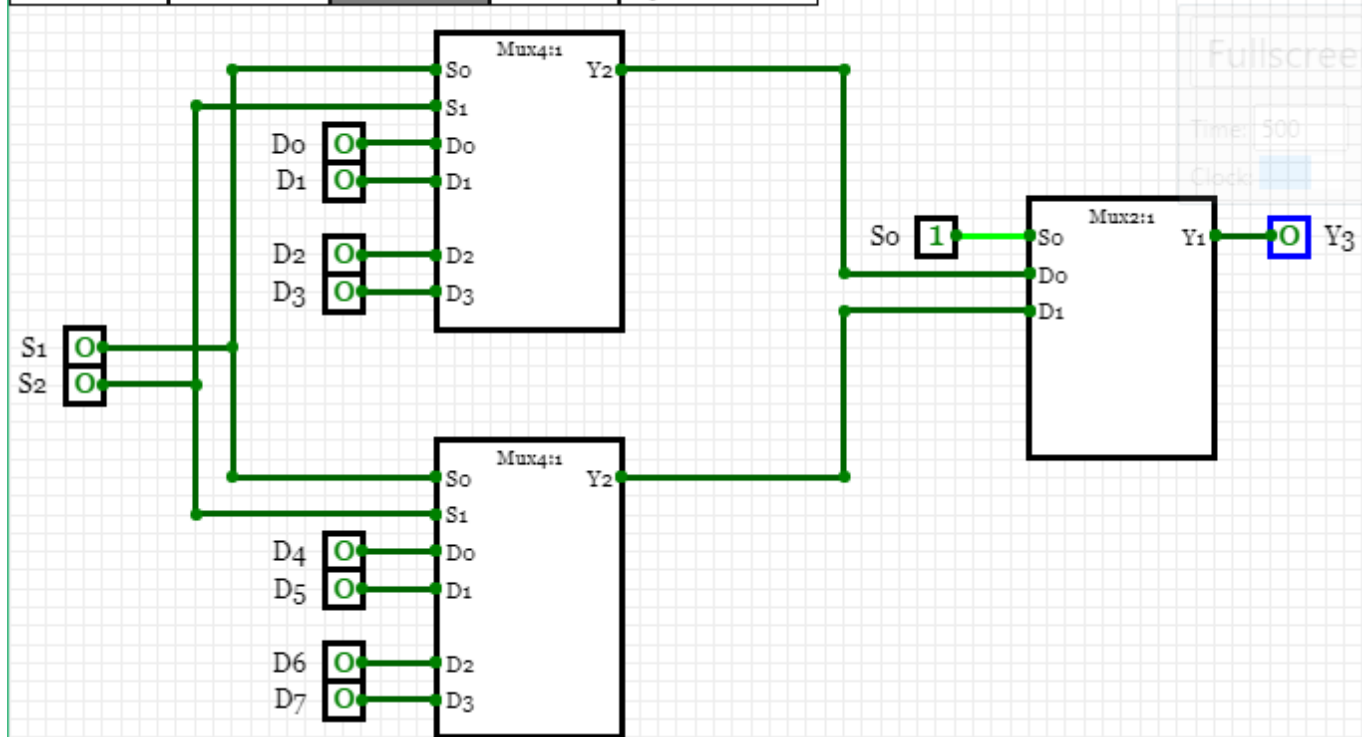

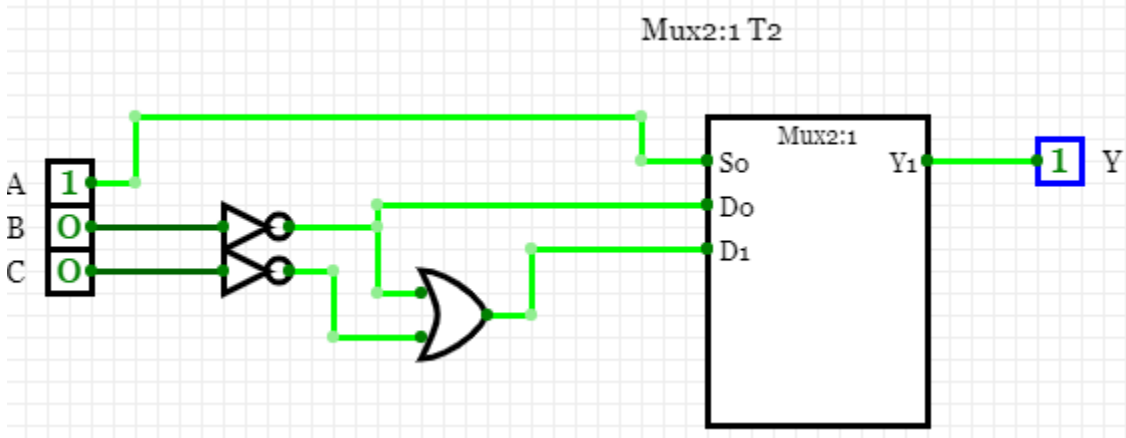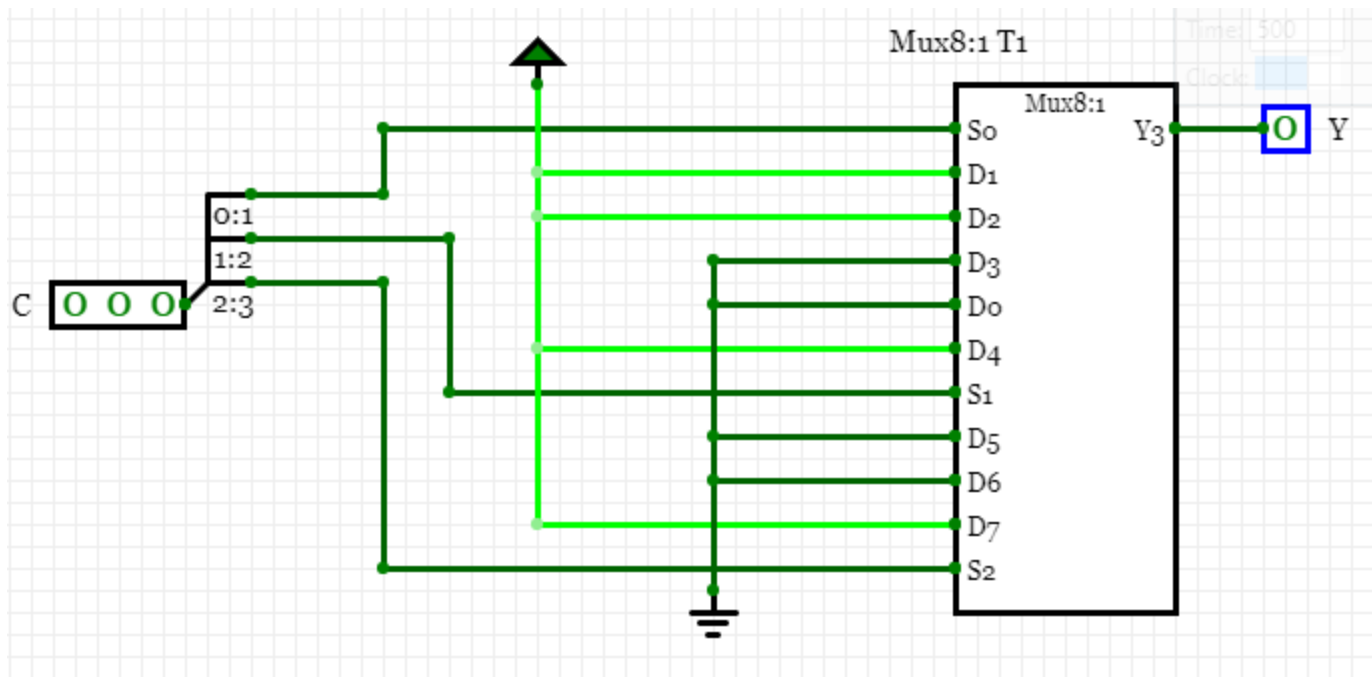

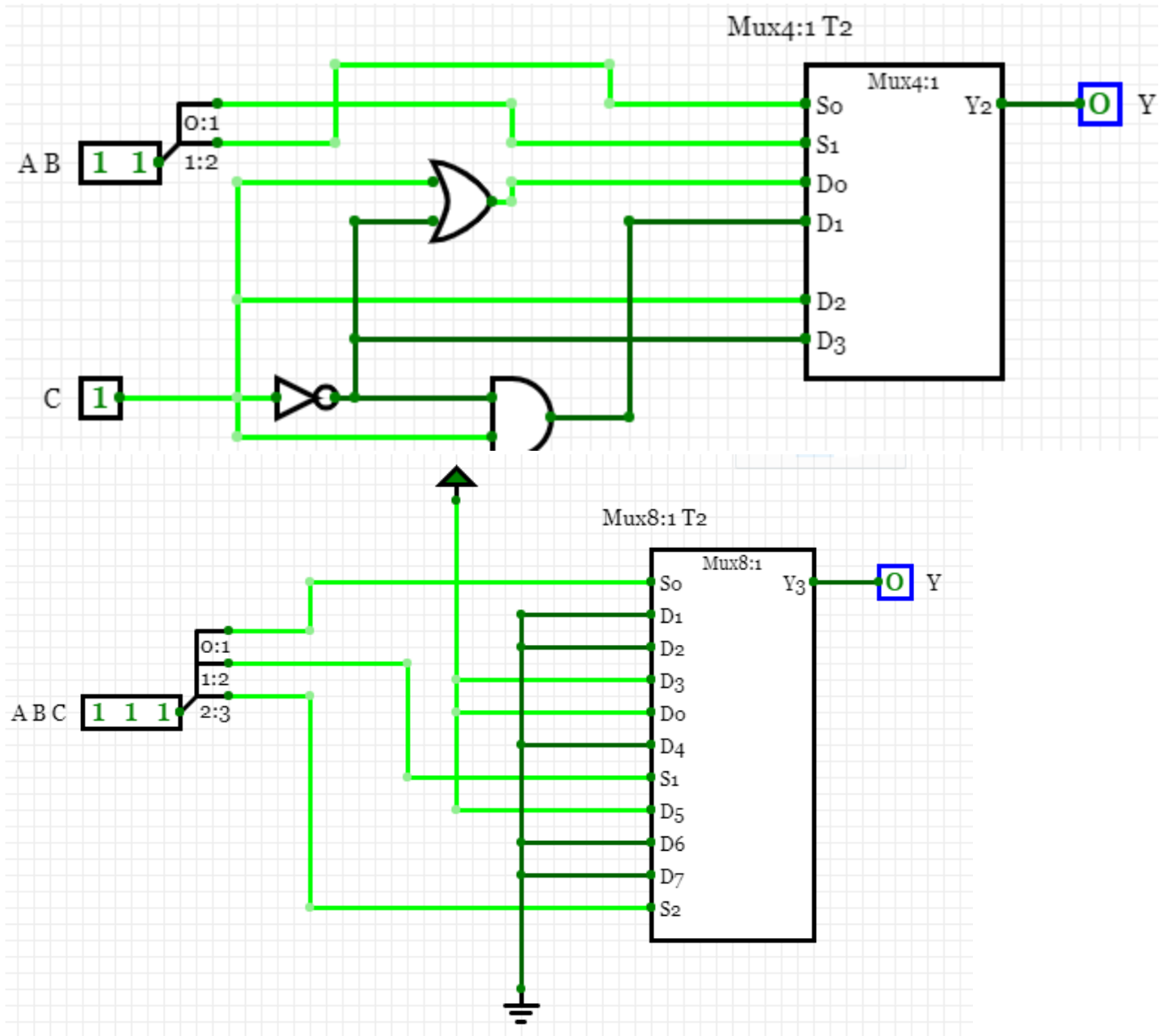

### Ejercicio 3

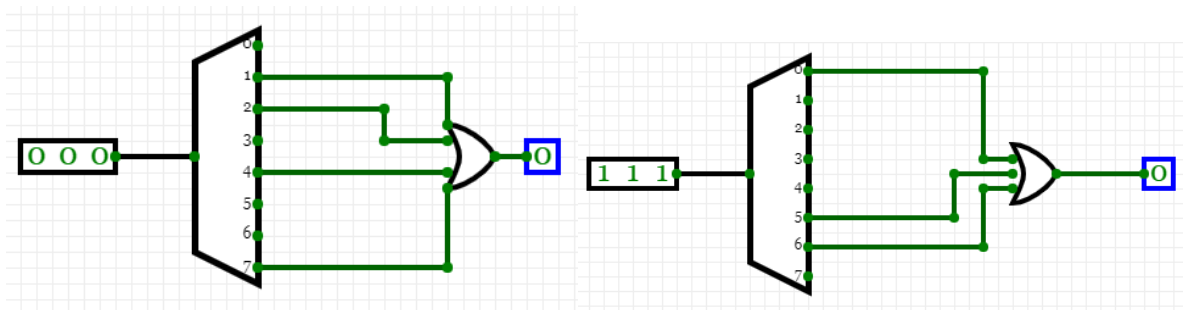

### Ejercicio 5-6

## Ejercicio 5)

- Propagation delay: es el retraso máximo entre la entrada y salida
- Contamination delay: el retraso mínimo entre la entrada y salida
- Ruta crítica: sumatoria más ~~pequeña~~ grande de tps
- Ruta no crítica: sumatoria más pequeña de tps

Ej Co

1) R C<sub>in</sub> t<sub>pd</sub>

↑ ↓

t<sub>pd</sub> t<sub>cd</sub>

$$T_2 - F_1 = 30 + 20 = 50 = \text{Cort } F_1$$

$$T_1 - F_1 = 30 + 20 + 20 = 70$$

$$T_{3-6} - F_1 = 2 \cdot 20 + 30 + 10 = 90 = \text{Crt } F_1$$

$$T_{3-6} - F_2 = 20 + 30 = 50 = F_2$$



	tpd	red
2) $A - F_1 = N + 2N_{and} + 2and =$	65	50 Cor F
$- A - G = N + 2or + 2and =$	85	65 Cor F
$C B - F = 2and + 2or =$	100	80 Cor F
$- C B - G = 2 \cdot 2and + 2or =$	100	80 Cor G
$A - F = N + 2or + 2and =$	85	65
$- A - G = N + 2and + 2and =$	65	50
$D - F = 2 \cdot 2N_{and} + 2and =$	70	55
$- D - G = 2N_{and} + 2and =$	50	40 Cor G
$A - F = N + 2N_{and} + 2and =$	85	65
3) $A_1 - F_1 = 2 \cdot 2or =$	80	60 Cor F <sub>1</sub>
$A_2 - F_1 = N + 2and + (2 \cdot 2or) =$	125	95
$B_1 - F_1 = N + 2ed + (2or + 2) =$	125	95
$B_2 - F_1 = 2and + 2or + 2or =$	130	95 Cor F <sub>1</sub>
$C - F_1 = 2and + (2 \cdot 2or) =$	110	85
$D - F_1 = 2and + 2or =$	100	70
$A_1 - F_2 = N + 2and + 2or =$	85	65 Cor F <sub>2</sub>
$B_1 - F_2 = 2or + 2and =$	70	55
$D_1 - F_2 = N + 2or =$	55	40 Cor F <sub>2</sub>

	tpd	tcd	
4) $A - W = 208$	40	(30)	Cost W
$B - W = 2and + 208$	70	55	
$D - W = (2 \cdot 208) + 2and$	(110)	85	Crit W
$B - X = 2and + 208$	70	(55)	Cost X
$B - X = N + 2and + 208$	85	65	
$CD - X = (2 \cdot 208) + N + 2and$	(125)	95	Cost X
$CD - X = (2 \cdot 208) + 2and$	110	85	
$CD - Y = 2and + 208$	70	(55)	Cost Y
$CD - Y = (2 \cdot 208) + N$	(95)	70	Crit Y
$D - E = N$	(115)	(10)	?



```

// -----
// José Alejandro Garía Aguirre
// Digital
// lab5
// -----
// Ejercicio 2 Modulo mux2_1
// -----
module m2(output wire Y, input wire d0,d1,s);

    assign Y=s ? d1: d0;

endmodule

// -----
// Ejercicio 2 Modulo mux4_1
// -----
module m4(output wire Y, input wire d0,d1,d2,d3,s0,s1);

    wire p0, p1;

    m2 m0(d0,d1,s0,p1);
    m2 m1(d2,d3,s1,p2);
    m2 m2(p0,p1,s1,Y);

endmodule

// -----
// Ejercicio 2 Modulo mux8_1
// -----
module m8(output wire y2, input wire d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,s0,s1,s2);

    wire p2, p3;

    m4 m3(d0,d1,d2,d3,s0,s1,p1);
    m4 m4(d4,d5,d6,d7,s0,s1,p2);
    m2 m5(p2,p3,s2,y2);

endmodule

// -----
// Tabla 1 Modulo mux2_1
// -----
module t1m2(input wire A, B, C, output wire Y);

    m2 J1 (A, Y, (B^C), (B^C));

endmodule

```

```

// Tabla 1 Modulo mux4_1
// -----
module t1m4(input wire A, B, C, output wire Y);

    m4 J2(C, ~C, ~C, C, A, B, Y);

endmodule

// -----
// Tabla 1 Modulo mux8_1
// -----
module t1m8(input wire A, B, C, output wire Y);

    wire E, S;
    assign E = 1;
    assign S = 0;
    m8 J3(Sal, E, E, S, ENT, SAL, SAL, ENT, A, B, C, Y);

endmodule

// -----
// Tabla 2 Modulo mux2_1
// -----
module t2m2(input wire A, B, C, output wire Y);

    m2 U1(~(B|C), ~(B&C), A, Y);

endmodule

// -----
// Tabla 2 Modulo mux4_1
// -----
module t2m4(input wire A, B, C, output wire Y);

    m4 U2(~C, ~C&C, ~C|C, ~C, A, B, Y);

endmodule

// -----
// Tabla 2 Modulo mux8_1
// -----
module t2m8(input wire A, B, C, output wire Y);

    wire E, S;
    assign E = 1;
    assign S = 0;
    m8 U3(E, S, S, S, E, E, E, S, A, B, C, Y);

endmodule

```

```

// -----
// José Alejandro Garía Aguirre
// Digital
// lab5 testbench
// -----
module testbench();
// -----
// Entradas
// -----
reg A21, B21, C21, A41, B41, C41, A81, B81, C81, A22, B22, C22, A42, B42, C42, A82, B82, C82;
wire T1M2, T1M4, T1M8, T2M2, T2M4, T2M8;

t1m2 t1_2(A21, B21, C21, T1M2);
t1m4 t1_4(A41, B41, C41, T1M4);
t1m8 t1_8(A81, B81, C81, T1M8);
t2m2 t2_2(A22, B22, C22, T2M2);
t2m4 t2_4(A42, B42, C42, T2M4);
t2m8 t2_8(A82, B82, C82, T2M8);

// -----
// Tabla 1 Modulo mux2_1
// -----
initial begin
#5
$display("Tabla 1 Mux2:1");
$display("A B C | Y");
$display("-----|---");
$monitor("%b %b %b | %b", A21, B21, C21, T1M2);
A21 = 0; B21 = 0; C21 = 0;
#1 A21 = 0; B21 = 0; C21 = 1;
#1 A21 = 0; B21 = 1; C21 = 0;
#1 A21 = 0; B21 = 1; C21 = 1;
#1 A21 = 1; B21 = 0; C21 = 0;
#1 A21 = 1; B21 = 0; C21 = 1;
#1 A21 = 1; B21 = 1; C21 = 0;
#1 A21 = 1; B21 = 1; C21 = 1;
end

```

```

// -----
// Tabla 1 Modulo mux4_1
// -----
initial begin
#15
$display("\n");
$display("Tabla 1 Mux4:1");
$display("A B C | Y");
$display("-----|---");
$monitor("%b %b %b | %b", A41, B41, C41, T1M4);
A41 = 0; B41 = 0; C41 = 0;
#1 A41 = 0; B41 = 0; C41 = 1;
#1 A41 = 0; B41 = 1; C41 = 0;
#1 A41 = 0; B41 = 1; C41 = 1;
#1 A41 = 1; B41 = 0; C41 = 0;
#1 A41 = 1; B41 = 0; C41 = 1;
#1 A41 = 1; B41 = 1; C41 = 0;
#1 A41 = 1; B41 = 1; C41 = 1;
end

```

```

// -----
// Tabla 1 Modulo mux8_1
// -----
initial begin
#25
$display("\n");
$display("Tabla 1 con Mux8:1");
$display("A B C | Y");
$display("-----|---");
$monitor("%b %b %b | %b", A81, B81, C81, T1M8);
A81 = 0; B81 = 0; C81 = 0;
#1 A81 = 0; B81 = 0; C81 = 1;
#1 A81 = 0; B81 = 1; C81 = 0;
#1 A81 = 0; B81 = 1; C81 = 1;
#1 A81 = 1; B81 = 0; C81 = 0;
#1 A81 = 1; B81 = 0; C81 = 1;
#1 A81 = 1; B81 = 1; C81 = 0;
#1 A81 = 1; B81 = 1; C81 = 1;
end

```

```

// -----
// Tabla 2 Modulo mux2_1
// -----
initial begin
#30
$display("\n");
$display("Tabla 2 Mux2:1");
$display("A B C | Y");
$display("-----|---");
$monitor("%b %b %b | %b", A22, B22, C22, T2M2);
A22 = 0; B22 = 0; C22 = 0;
#1 A22 = 0; B22 = 0; C22 = 1;
#1 A22 = 0; B22 = 1; C22 = 0;
#1 A22 = 0; B22 = 1; C22 = 1;
#1 A22 = 1; B22 = 0; C22 = 0;
#1 A22 = 1; B22 = 0; C22 = 1;
#1 A22 = 1; B22 = 1; C22 = 0;
#1 A22 = 1; B22 = 1; C22 = 1;
end

```

```

// -----
// Tabla 2 Modulo mux4_1
// -----
initial begin
#40
$display("\n");
$display("Tabla 2 Mux4:1");
$display("A B C | Y");
$display("-----|---");
$monitor("%b %b %b | %b", A42, B42, C42, T2M4);
A42 = 0; B42 = 0; C42 = 0;
#1 A42 = 0; B42 = 0; C42 = 1;
#1 A42 = 0; B42 = 1; C42 = 0;
#1 A42 = 0; B42 = 1; C42 = 1;
#1 A42 = 1; B42 = 0; C42 = 0;
#1 A42 = 1; B42 = 0; C42 = 1;
#1 A42 = 1; B42 = 1; C42 = 0;
#1 A42 = 1; B42 = 1; C42 = 1;
end

```

```

// -----
// Tabla 2 Module mux8_1
// -----
initial begin
    #50
    $display("\n");
    $display("Tabla 2 Mux8:1");
    $display("A B C | Y");
    $display("-----|---");
    $monitor("%b %b %b | %b", A82, B82, C82, T2M8);
    A82 = 0; B82 = 0; C82 = 0;
    #1 A82 = 0; B82 = 0; C82 = 1;
    #1 A82 = 0; B82 = 1; C82 = 0;
    #1 A82 = 0; B82 = 1; C82 = 1;
    #1 A82 = 1; B82 = 0; C82 = 0;
    #1 A82 = 1; B82 = 0; C82 = 1;
    #1 A82 = 1; B82 = 1; C82 = 0;
    #1 A82 = 1; B82 = 1; C82 = 1;
end

initial
    #65 $finish;
// -----
// GTHWAVE
// -----
initial begin
    $dumpfile("lab5_tb.vcd");
    $dumpvars(0, testbench);
end

endmodule

```

---