

24-07-2020

Laboratorio No 2

## Ejercicio 1

a)  $Y = (\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	Y
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1

b)  $Y = (\bar{A} \cdot \bar{B}) + (A \cdot B)$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} \cdot \bar{B}$	$A \cdot B$	Y
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1

### ejercicio 3

a) Not

b) Si es posible


$$V_{IL} = 2.5V \quad V_{IH} = 3.0V$$

$$V_{OL} = 1.5V \quad V_{OH} = 4.0V$$

c)  $NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 1.0V$


$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 1.0V$$

d)

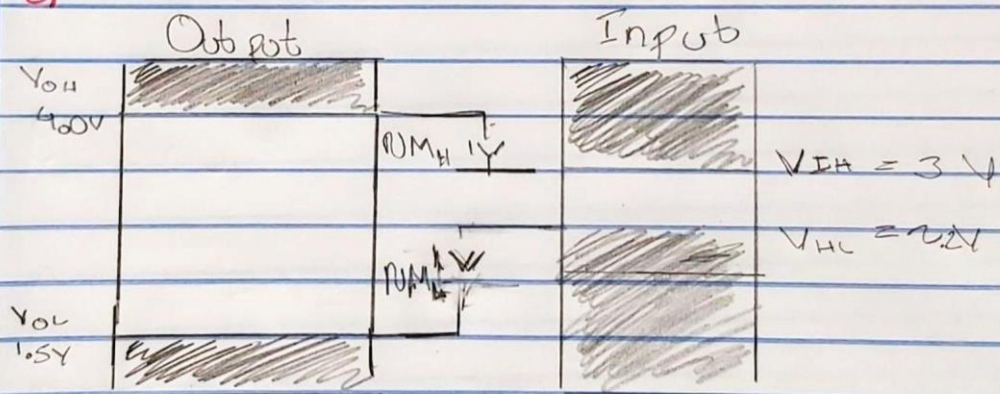




# Problema 4

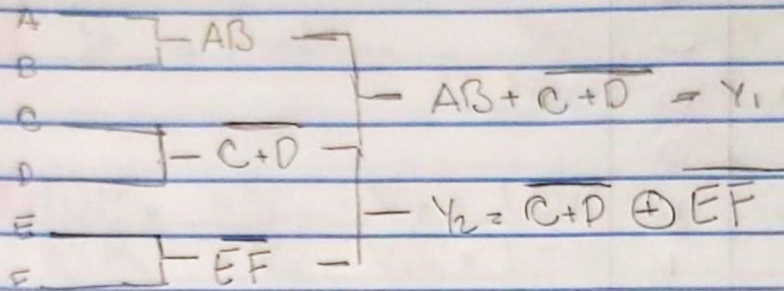

$$Y_1 = AB + \overline{C+D} \quad Y_2 = \overline{C+D} \oplus \overline{EF}$$

## Ejercicio 5

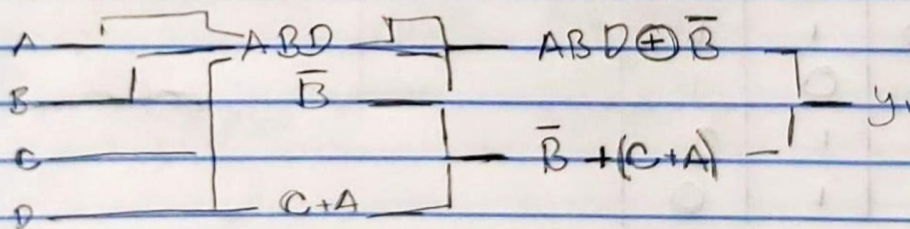


$$Y_1 = [ABD + \overline{B}] \oplus [\overline{B} + (C+A)]$$

$$Y = [ABD + \overline{B}] \oplus [\overline{B} + (C+A)]$$


A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	1	0

$$Y = (A+B)(C+D) = Y$$

Ejercicio 1A

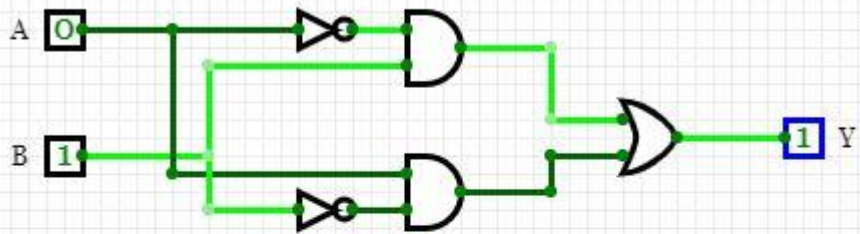


Ejercicio 1B

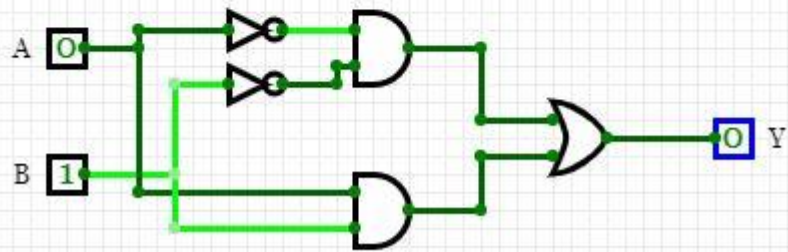



Ejercicio 4

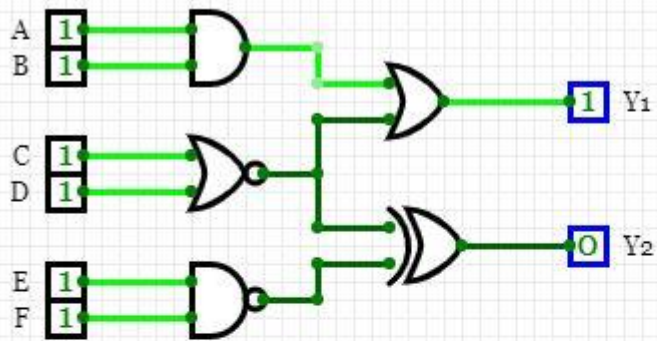

Ejercicio 5

